



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35


مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- ما عدد المسارات في دائرة التوالي ؟

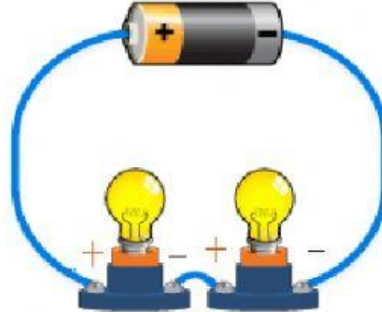

1 .a

2 .b

3 .c

سؤال خارجي