



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35


مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

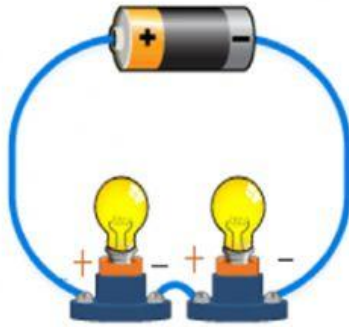- لماذا تسمى الدائرة في الصورة دائرة توالي؟



a. لأنها تحتوي على مصباحين .

b. لأن التيار نفسه يتدفق عبر المصابيح .

c. لأنها تستخدم بطارية واحدة .