



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35


مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة


01

كيف تعمل المصابيح في دائرة التوصيل على التوازي ؟

حددي فيما يلي دائرة التوازي:

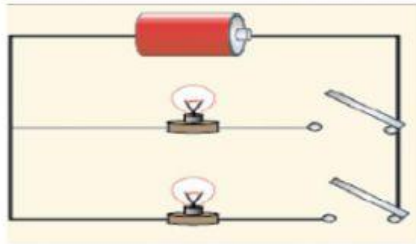

A

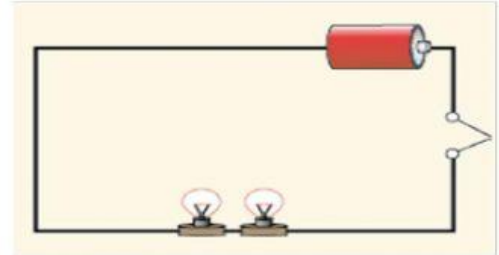

B

سؤال خارجي