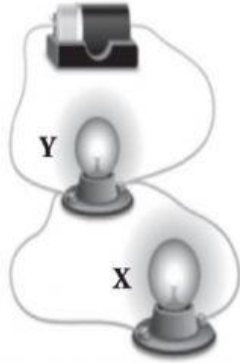




01

كيف تعمل المصابيح في دائرة التوصيل على التوازي ؟



4. كيف من الممكن أن تؤثر إزالة المصباح X في الدائرة؟

A. قد يظل المصباح Y مضاء ولكن لن يكون هناك تيار في الأسلاك.

B. قد يظل المصباح Y مضاء لأنه سيظل هناك تيار يمر خلاله.

C. قد ينطفئ المصباح Y لأنه سيكون هناك تيار في الحلقة الأصغر.

D. قد ينطفئ المصباح Y لأنه لن يكون هناك تيار في الأسلاك.