



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

01

كيف تعمل المصابيح في دائرة التوصيل على التوازي ؟

9. أي مصباح (مصباح) في الرسم التخطيطي أدناه سيظل منارا إذا انفصل السلك عند النقطة A؟



- A. كلاهما
- B. المصباح 1 فقط
- C. المصباح 2 فقط
- D. ولا واحد منهما

سؤال صفحة 160