

LEMBARAN KERJA SAINS TAHUN 2


NAMA :

TARIKH :

KONDUKTOR DAN PENEBAT

Aktiviti 2: Pilih objek(konduktor) yang boleh menyalakan mentol.

*** Klik kotak dan pilih jawapan bagi setiap gambar.**

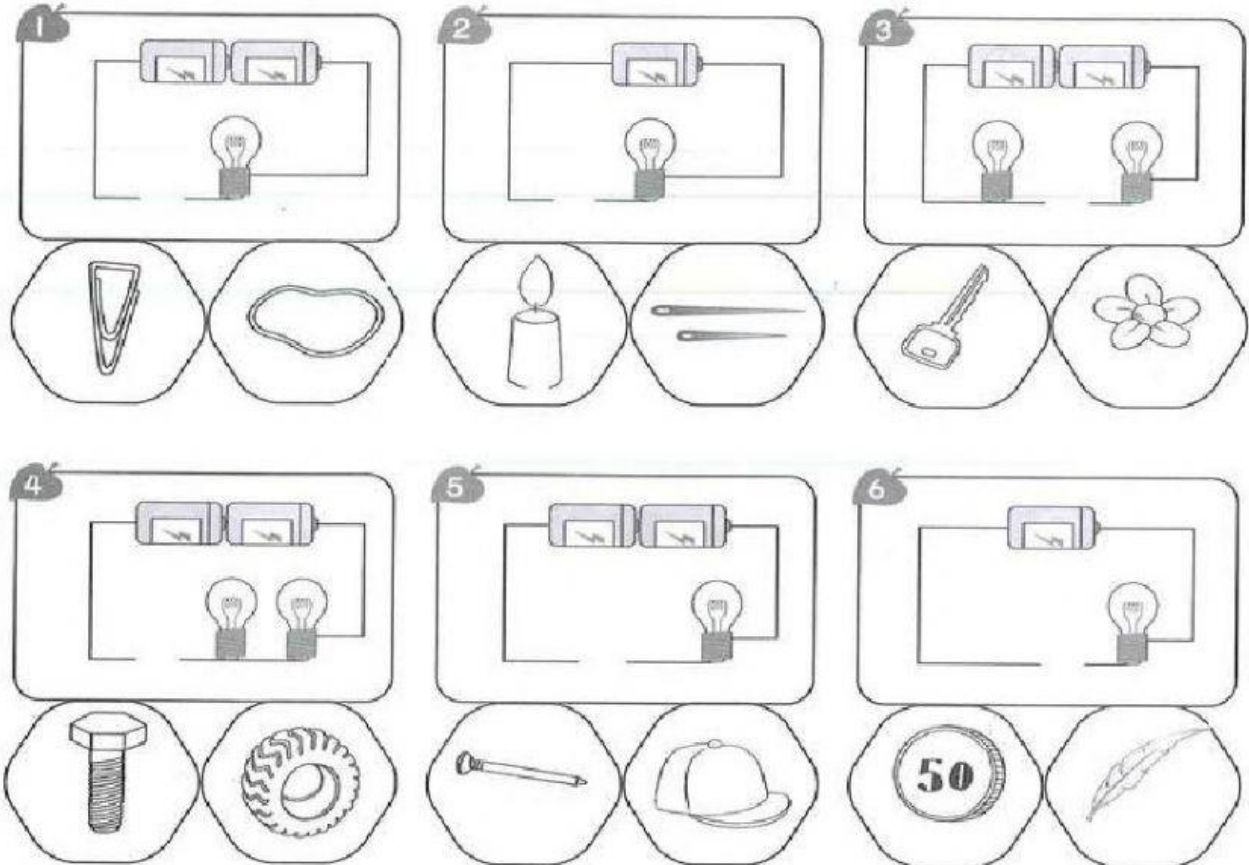

Aktiviti 3: Pilih jawapan yang betul.

*** Klik satu jawapan yang betul.**

1. Kita perlukan (suis / pemadam), mentol dan sel kering yang disambung pada wayar penyambung untuk membentuk satu litar elektrik.
2. Bahan yang boleh mengalirkan elektrik dikenali sebagai (konduktor / penebat).
3. Bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik dikenali sebagai (konduktor / penebat).
4. Objek (logam /plastik) tidak boleh mengalirkan elektrik.
5. (Suis / mentol) digunakan untuk melengkapkan atau memutuskan litar elektrik.