



اسم الطالبة

ناتج التعلم للدرس:

كيف نحسب الجهد الكهربائي للمصابيح خلال دائرة التوالي؟



حل سؤال : صفحة 161

21. ثمة ثلاثة مصابيح متصلة ببطارية في دائرة توال كل منها 3 V و 4 V و 5 V.

a. ما الجهد الكهربائي للبطارية؟ $V = 5 + 4 + \square = \square$

b. ما النسبة التقديرية لطاقة البطارية التي تتحول في كل مصباح؟

$\square =$

$\square$

$\frac{1}{3} = \frac{\square}{\square} =$

$\frac{3}{\square} = \frac{\square}{\square} =$

$\frac{1}{4} = \frac{\square}{\square} =$

$\frac{4}{\square} = \frac{\square}{\square} =$

