


PRACTICA #5 LEY DE OHM

Nombre de alumno: _____ Grupo: _____


Objetivo:

El alumno aprenda a utilizar la ley de Ohm para calcular voltaje, corriente y resistencia en los circuitos


Material y equipo:

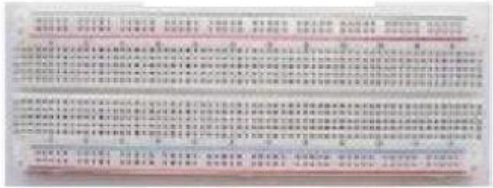
			
Pinzas de punta	Pinzas de corte		

a) La Ley de Ohm

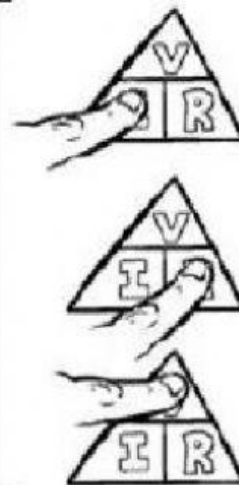

b) Calcula la corriente, voltaje o resistencia de los siguientes circuitos

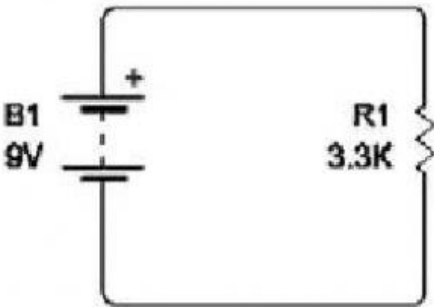
	Calcula la corriente:
--	------------------------------

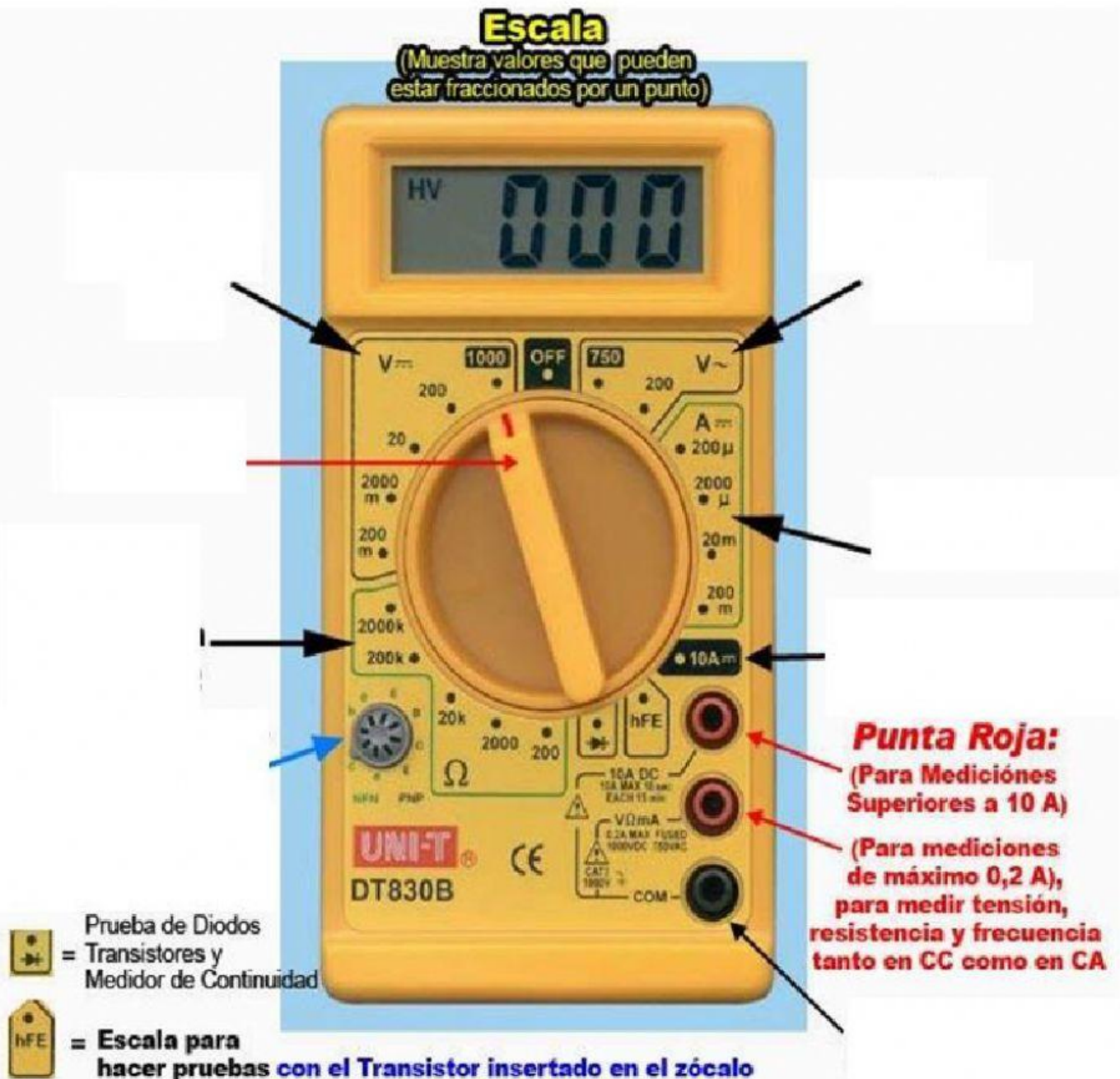

Anota el nombre o escala de medición que tiene el Multímetro.

Led o diodo emisor de luz

Alimentación
principal de CD

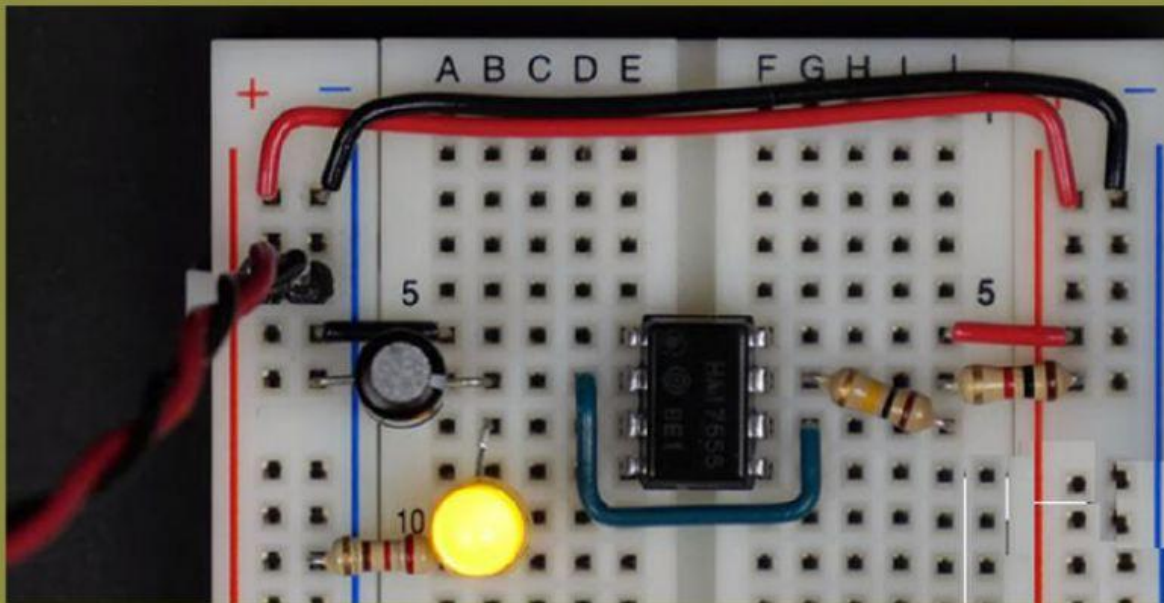

Resistencia
10k

Resistencia 1k

Relaciona el nombre con el
componente indicado.
