

ELECTRICIDAD BASICA

**Tema:** Diagramas Eléctricos.

**Actividad No. 6**

I. Lee las preguntas y contesta dentro del cuadro una F si es falso y una V si es verdadero.

1. La designación de un relevador o relé se representa con la letra K.

☐ Verdadero

☐ Falso

2. Para realizar el enclave eléctrico se conecta un contacto auxiliar del contactor en paralelo al botón de paro.

☐ Verdadero

☐ Falso

II. Observe los símbolos eléctricos y el elemento eléctrico, arrastre la letra dentro del círculo según sea el caso.

