


מעגל חשמלי

1. אלו רכיבים במעגל חשמלי מייצגים הסימנים המוסכמים הבאים?
היעזרו במחסן מילים:

אמפרמטר , וולטמטר , חוטים מוליכים , מנוע חשמלי ,
מקור מתח , מתג פתוח , מתג סגור , נגד , נורה , פעמון.

ה.	ד.	ג.	ב.	א.
י.	ט.	ח.	ז.	ו.

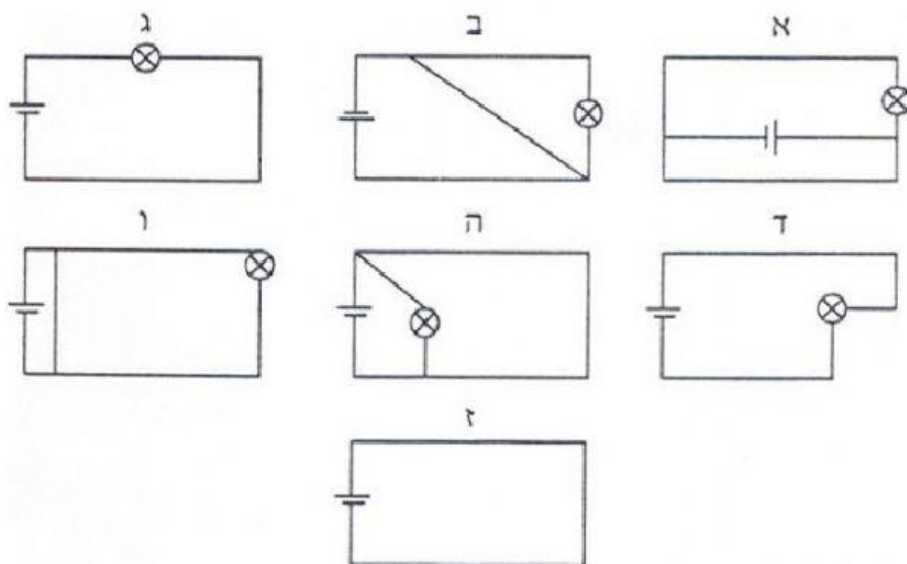
2. לפיכם מספר מעגלים חשמליים, באילו מהמעגלים יש קצר?




3. נתונים שרטוטים של מעגלים חשמליים המכילים סוללות ונורות.

עליכם לקבוע האם הנורות דולקות ואם לא.


א. הנורה דולקת / לא דולקת

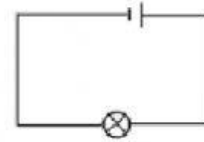


ב. הנורה דולקת/לא דולקת

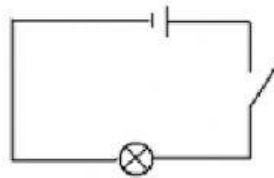


ג. כל הנורות דולקות/לא דולקות

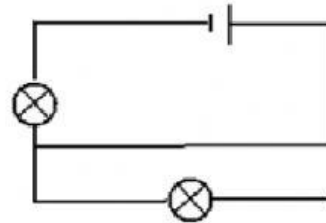


ד. כל הנורות דולקות/לא דולקות

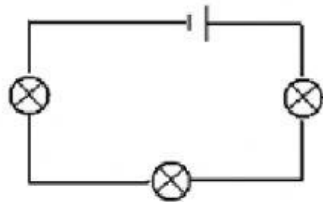


ה. כל הנורות דולקות/לא דולקות

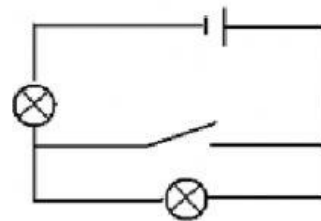

ו. כל הנורות דולקות/לא דולקות

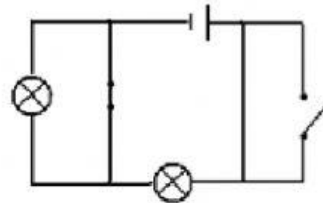

ז. כל הנורות דולקות/לא דולקות

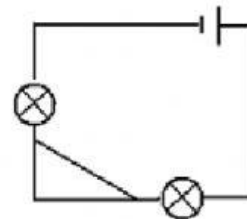

ח. כל הנורות דולקות/לא דולקות

