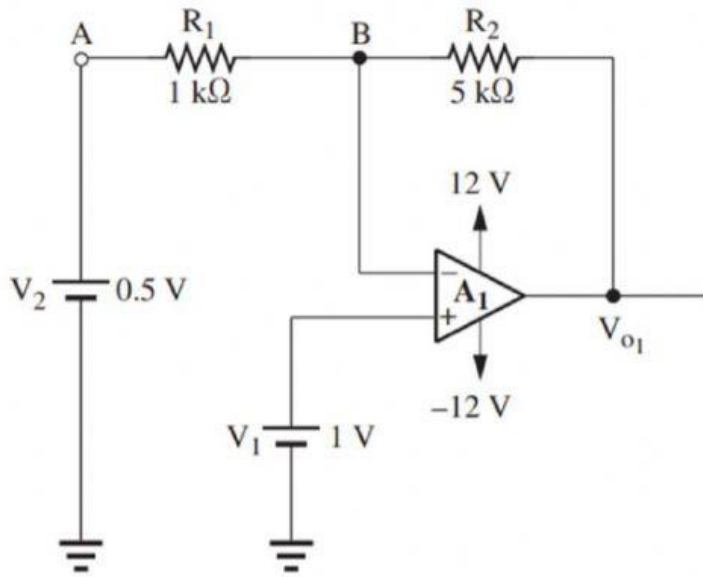


מגבר הפרש – שיטת סופרפוזיציה

חשבו את מתח המוצא Vo. השלימו את החישוב במקומות החסרים



$V_1 = v$ $V_{in} = v$ $A' =$ $V_{o'} = A \cdot V_{in} = v$ מגבר		$V_2 = v$ $V_{in} = v$ $A'' =$ $V_{o''} = A \cdot V_{in} = v$ מגבר
$V_o = V_{o'} + V_{o''} = v$		