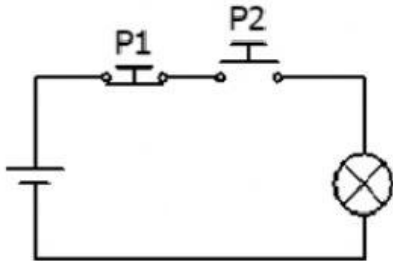
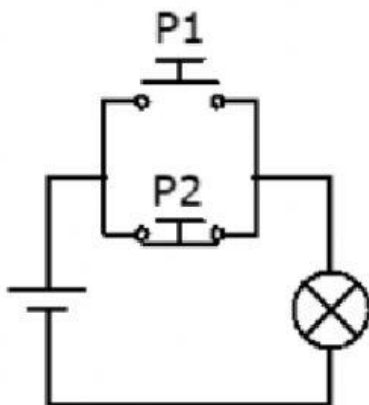


OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y CONTESTA



SI...
Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado
Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar
Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado
Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar

ENTONCES LA BOMBILLA ESTÁ...
APAGADA
APAGADA
APAGADA
ENCENDIDA



SI...
Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado
Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar
Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado
Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar

ENTONCES LA BOMBILLA ESTÁ...
ENCENDIDA
ENCENDIDA
ENCENDIDA
APAGADA