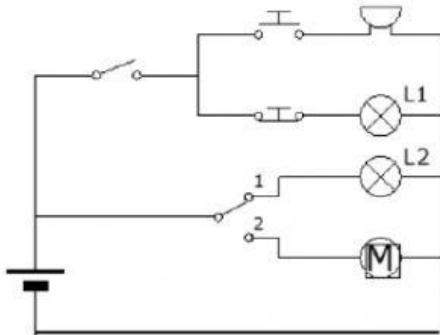


OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y CONTESTA



QUE DEBO PULSAR PARA QUE...

SUENE EL ZUMBADOR

LUZCA LA LÁMPARA L1

LUZCA LA LÁMPARA L2

SE MUEVA EL MOTOR M

¿PUEDEN FUNCIONAR LA LÁMPARA L2
Y EL MOTOR A LA VEZ?

¿PUEDEN FUNCIONAR ZUMBADOR Y
LA LÁMPARA L1 A LA VEZ?

ELIGE...

Poner el conmutador en
posición 2

Cerrar el interruptor

Poner el conmutador en
posición 1

Cerrar el interruptor y
pulsar el pulsador
normalmente abierto

SI

NO