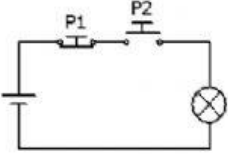
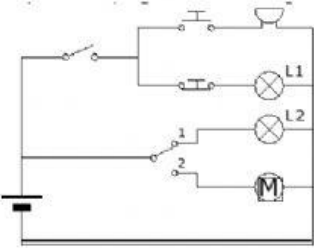
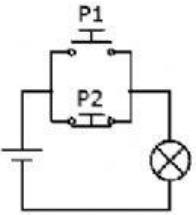
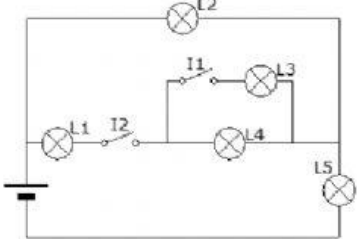


Observa los siguientes elementos de maniobra (pulsadores, interruptores y conmutadores) y...

Elige la respuesta correcta		Describe con tus palabras lo que sucede	
	La bombilla se enciende si... - Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado - Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar - Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado - Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar		¿Qué debo de hacer para que...? - Suene el zumbador - Luzca la lámpara L1 - Luzca la lámpara L1 - Se mueva el motor
	La bombilla se enciende si... - Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 pulsado - Pulsador P1 pulsado Pulsador P2 sin pulsar - Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 pulsado - Pulsador P1 sin pulsar Pulsador P2 sin pulsar		¿Qué sucede si...? - Cierro el interruptor I1 - Cierro el interruptor I2