

ROBÓTICA

2DO INFORMÁTICA BGU

TIPOS DE CIRCUITOS

ESCRIBA V O F SEGÚN CORRESPONDA

1. En el circuito simple si se interrumpe el circuito en algún punto, la corriente eléctrica no se detiene
2. En el circuito serie se caracteriza por tener componentes conectados uno sobre otro.
3. En el circuito paralelo los componentes están en mallas separadas.
4. El circuito mixto combina elementos de los circuitos simple y paralelo.

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

Elije que tipo de circuito corresponde a la siguiente imagen:

