

# Circuito Eléctricos



Arrastra el nombre de cada componente del circuito donde corresponda

Receptor

Fuente Eléctrica

Conductores

Interruptor

Fusible

