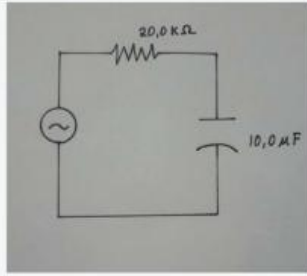


Parámetros de Circuitos R_c

Obtenga los parámetros solicitados del siguiente circuito funcionando a 1,00 KHz



- Pregunta 1. Tiempo de carga
- Pregunta 2. Reactancia capacitancia

