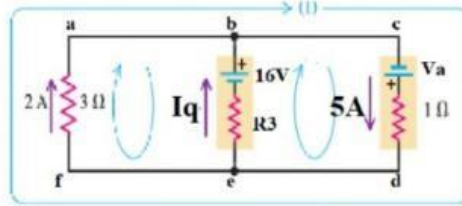


Reglas de Kirchhoff

Las preguntas 3 y 4 están relacionadas con el diagrama de circuito de un cargador de baterías.



- Pregunta 3. Ecuación del nodo e (sin unidades y con los valores conocidos)
- Pregunta 4. ecuación de la malla abcdefa (De su respuesta tomando en cuenta los signos ya sea positivo o negativo)

