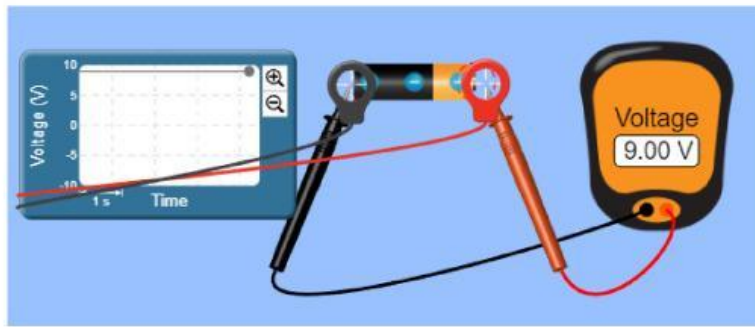



ARUS BOLAK BALIK

PROSEDUR PERCOBAAN

1. Bukalah PhET construction KIT: AC-virtual lab!
2. Susunlah peranti seperti gambar dibawah ini!




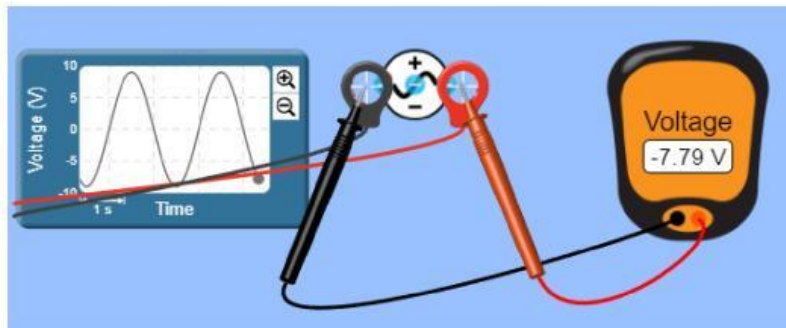
3. Perhatikanlah voltmeter dan voltage chart!
4. Catatlah data yang didapatkan pada tabel 1!
5. Lalu balik probe voltmeter dan voltage char!
6. Catatlah data yang didapatkan pada tabel 1!
7. Ulangi Langkah 2-7 dengan mengganti baterai dengan AC Voltage seperti gambar dibawah ini!



TABEL PENGAMATAN 1 ARUS BOLAK-BALIK

No	Sumber	Tegangan	Keadaan Probe	Gratik
----	--------	----------	---------------	--------

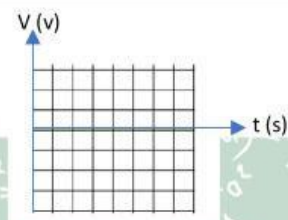

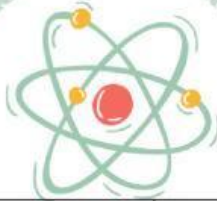

1				
2	Baterai			
3				
4	AC voltage			

ANALISIS

1. Bagaimanakah tegangan pada baterai maupun ac voltage ketika probe tidak dibalik dan probe dibalik?

2. Apakah perbedaan antara listrik pada baterai dengan ac voltage?
