




Električna struja

RL2: Električni strujni krug



Ime i prezime:


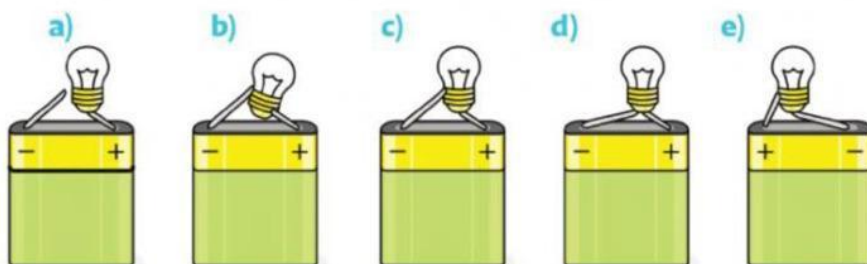
1. Koja žaruljica na slici će svijetliti?




2. Koje se pretvorbe energije događaju u:

- a) žarulji dok njome prolazi struja _____
b) bateriji? _____

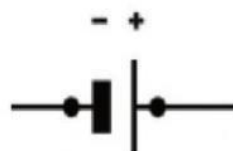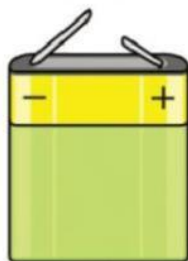
3. Elemente strujnog kruga spoji s njihovim simbolima.



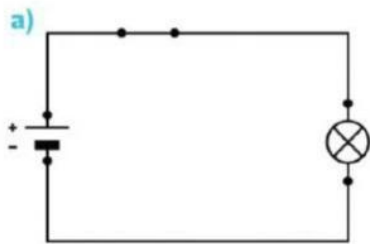
4. Kakav strujni krug je prikazan na slici?



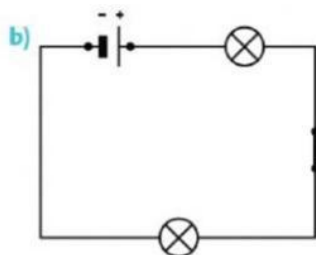- ☐ Jednostavni strujni krug
- ☐ Serijski spoj
- ☐ Paralelni spoj








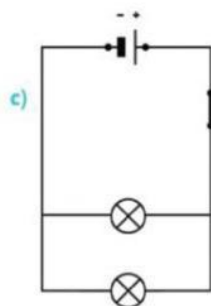- ☐ Jednostavni strujni krug
- ☐ Serijski spoj
- ☐ Paralelni spoj



- ☐ Jednostavni strujni krug
- ☐ Serijski spoj
- ☐ Paralelni spoj

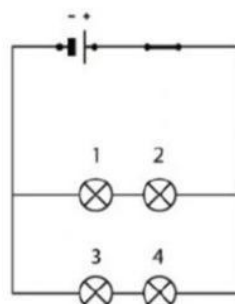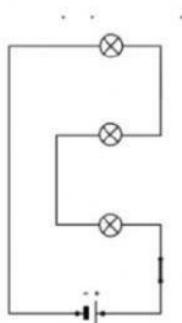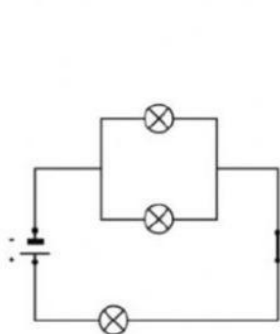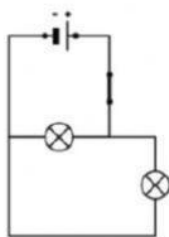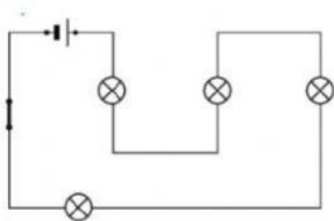5. Ispod slike napiši kakav strujni krug je prikazan na slici?



8. _____ struja je struja koja ne mijenja smjer i iznos.

_____ struja je struja koje periodično (u jednakim vremenskim razmacima) mijenja smjer i iznos.