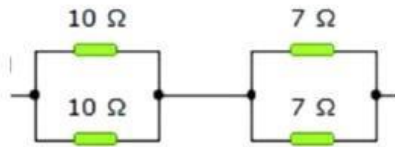


CALCULO DE RESISTENCIAS EQUIVALENTES:


Calcula la resistencia equivalente en cada uno de los siguientes montajes (redondeo a la centésima: 6,67 o 6.67).

1.




SOLUCIÓN: Ω

2.

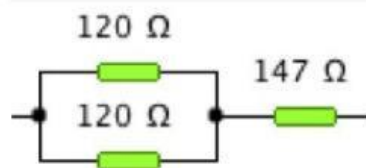


SOLUCIÓN: Ω

3.

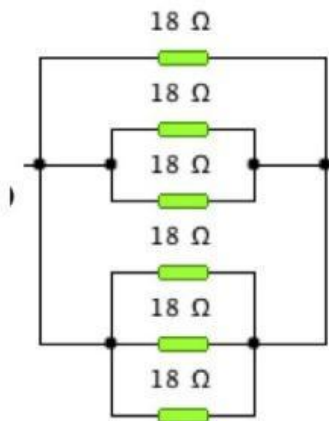


SOLUCIÓN: Ω

4.

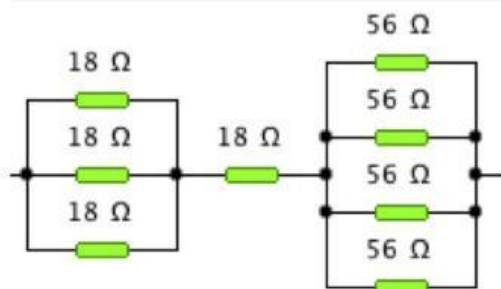


SOLUCIÓN: Ω

5.

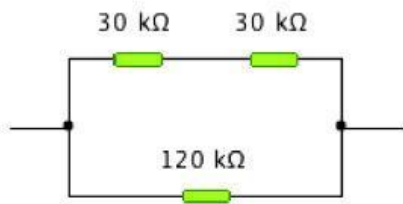


SOLUCIÓN: Ω

6.

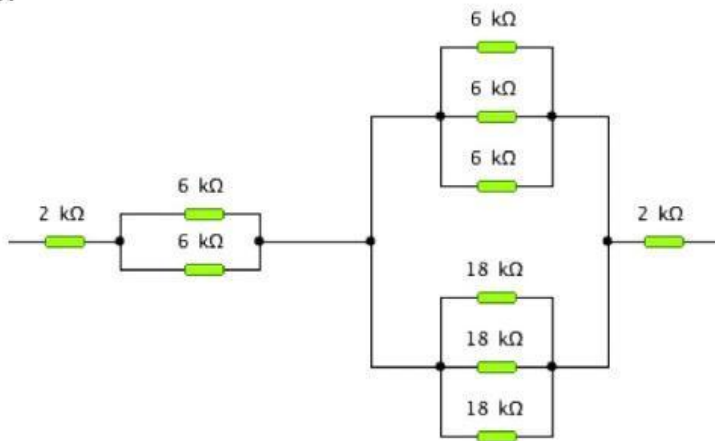


SOLUCIÓN: Ω

7.

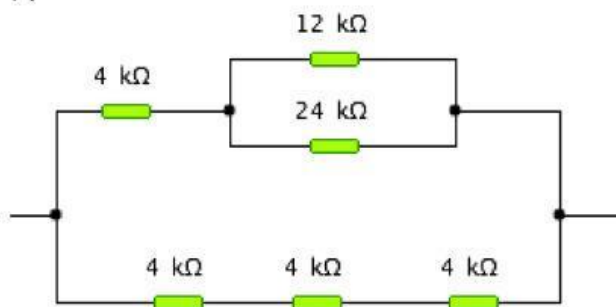

SOLUCIÓN: Ω

8.

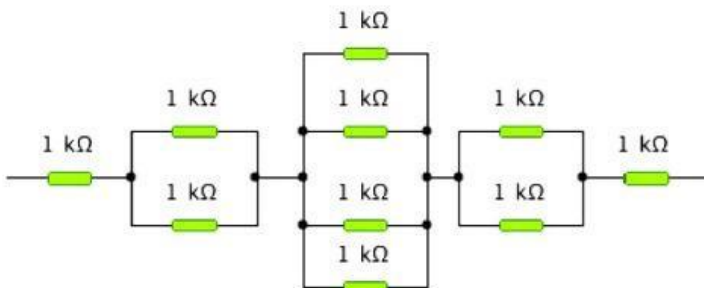

SOLUCIÓN: Ω