

الاسم: _____

حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:

صحيح أو خطأ	العبارة
(.....)	١- تتحول الطاقة التي ينقلها التيار الكهربائي عبر المقاومة إلى طاقة حرارية بشكل كامل
(.....)	٢- تكون للمقاومات المتصلة على التوالي نفس شدة التيار المار خلالها
(.....)	٣- من خصائص الدوائر المتكاملة استهلاكها عالي للطاقة
(.....)	٤- وحدة قياس الشحنة الكهربائية هي الثانية
(.....)	٥- يشير انحناء طرف الدايمود المشع للضوء في دوائر الترانزستور إلى القطب السالب
(.....)	٦- الهندسة هي تطبيق العلم في حل المشكلات
(.....)	٧- مهندس الحاسب يكلف بتطوير وتنفيذ منصات العمل والتطبيقات البرمجية
(.....)	٨- تعد وظيفة مسؤول قاعدة البيانات مهنة هندسية مرتبطة بالحاسوب
(.....)	٩- لا يمكنك تعديل الدائرة في دوائر ترانزستور كاد دون الحاجة إلى إيقاف المحاكاة
(.....)	١٠- يستخدم المهندسون دوائر ترانزستور كاد لإنشاء تصاميم حاسوبية متقدمة