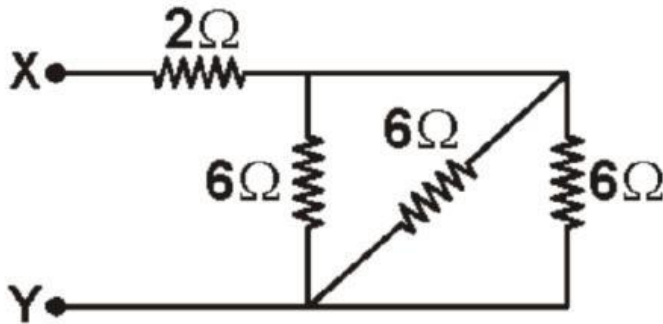



REPASO FÍSICA
6TO SECUNDARIA

1. DETERMINE EL VALOR DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL SISTEMA ENTRE LOS PUNTOS X y Y, ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA:



- A) 6Ω
B) 4Ω
C) 8Ω
D) $2/37\Omega$
E) 9Ω

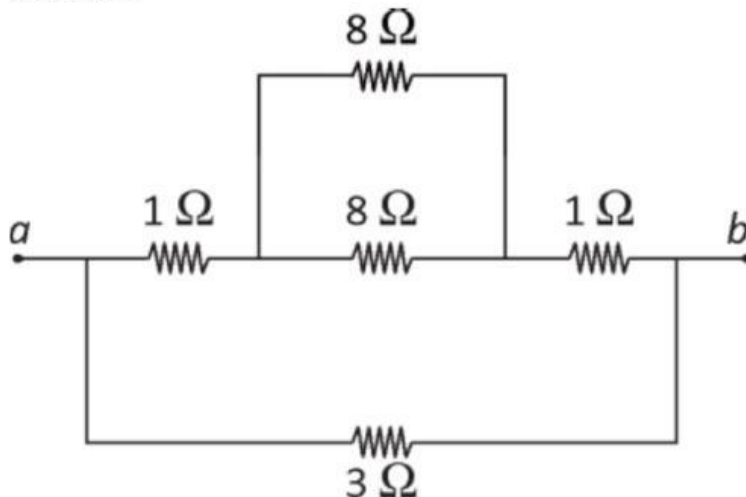2. DETERMINE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL SISTEMA ENTRE A y B, ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA:



- A) 5Ω
B) 4Ω
C) 1Ω
D) 3Ω
E) 2Ω