

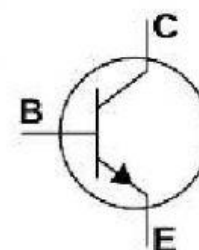
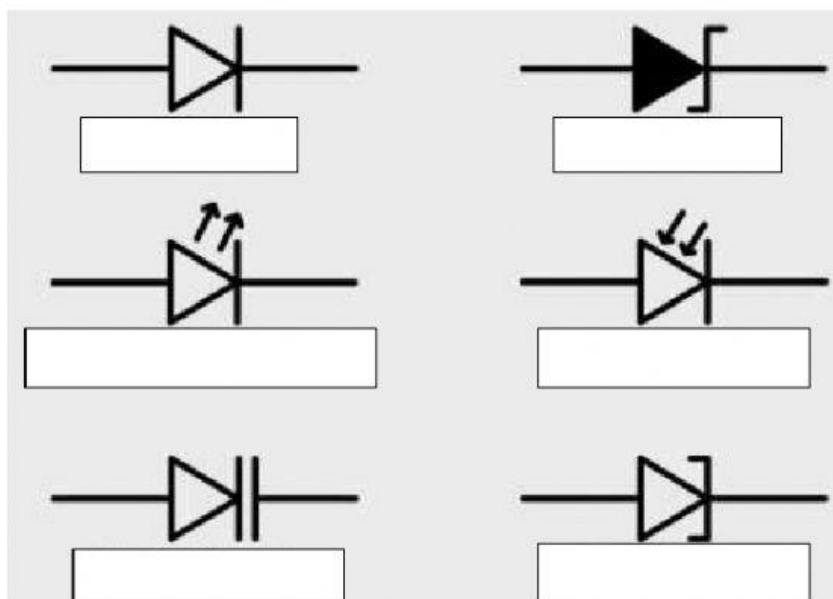
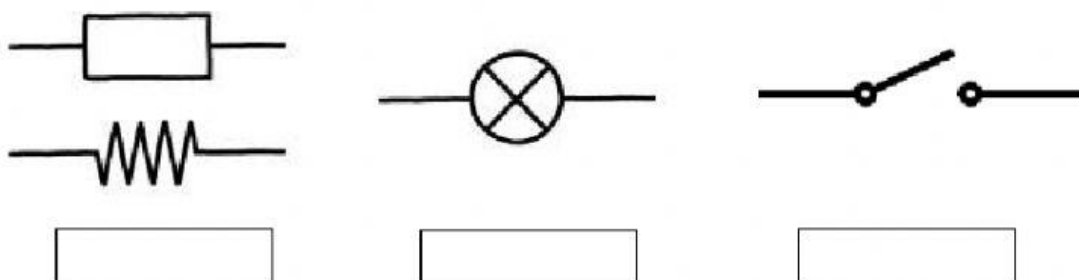


**Vježba: "Simboli i shematski crteži"**

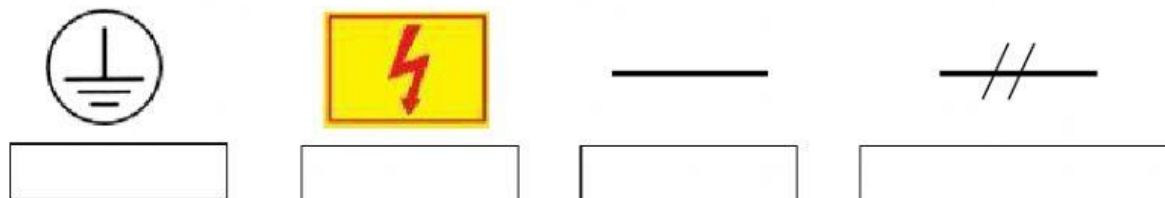1. Upišite nazive simbola za električne vodove i spojeve na slikama:



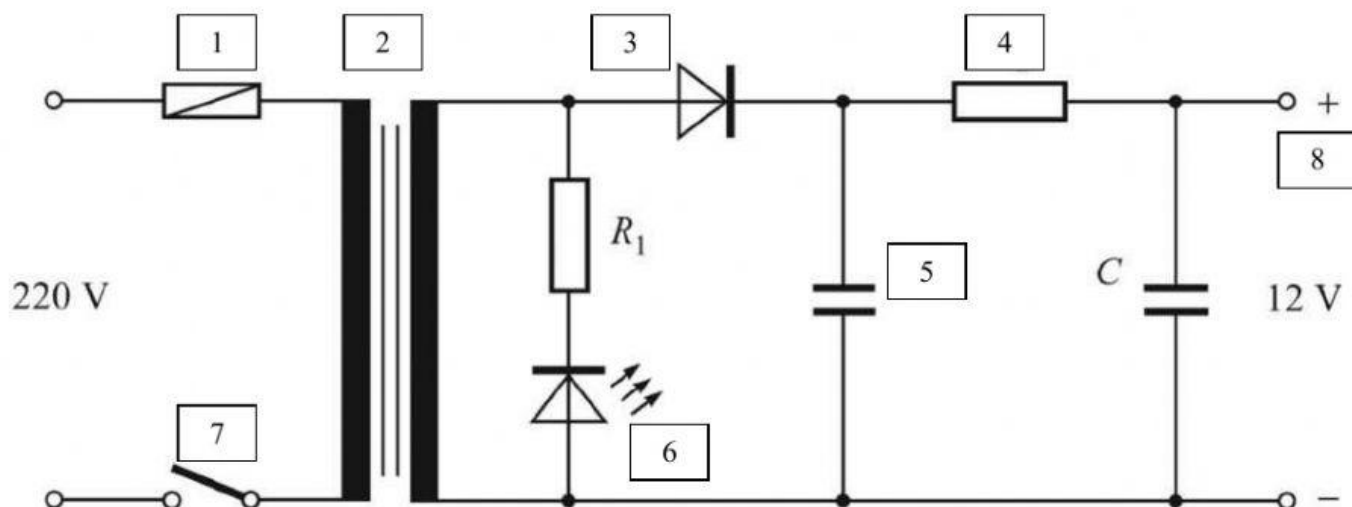2. Za zadanu električnu shemu jednostavnog mrežnog ispravljača upišite značenja simbola zadanih komponentata:



| Broj | Značenje simbola |
|------|------------------|
| 1    |                  |
| 2    |                  |
| 3    |                  |
| 4    |                  |
| 5    |                  |
| 6    |                  |
| 7    |                  |
| 8    |                  |