



HASIL PENGAMATAN

Kelompok!



Tuliskan Saat salah satu bohlam dimatikan pada rangkaian seri



Tuliskan Saat salah satu bohlam dimatikan pada rangkaian paralel



Rangkaian Bohlam mana yang lebih terang?



Silahkan didiskusikan, rangkaian mana yang lebih hemat listrik?



Tuliskan analisa jawaban keompokmu