
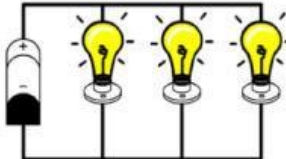
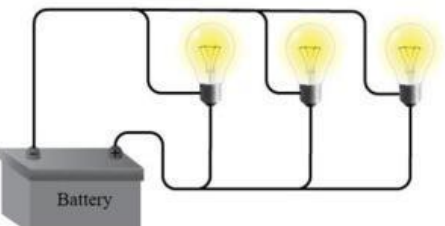
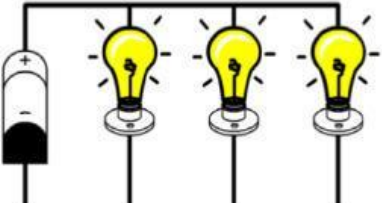
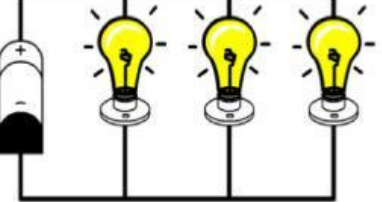
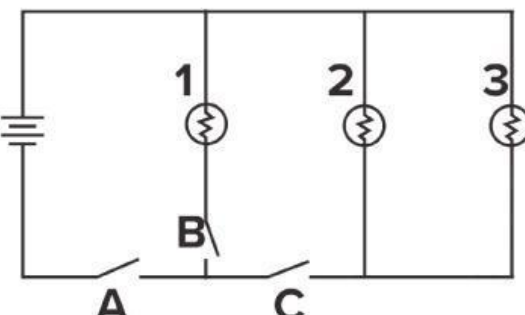


الهدف اسم الطالبة - الصف	فيَم يختلف نوعا الدائرة الكهربائية؟ الثامن /
1 ماذا تسمى الدائرة الظاهرة في الشكل؟ A. دائرة توالي. B. دائرة توازي.	
2 كم عدد المسارات في دائرة التوازي الظاهرة في الشكل؟ A. 1 B. 2 C. 3	
3 ماذا يحدث عندما يتعطل جهاز في دائرة التوازي؟ A. يستمر التيار الكهربائي بالتدفق عبر الدائرة الكهربائية. B. يتوقف التيار الكهربائي عن التدفق عبر الدائرة الكهربائية. C. يكون المصباح الثاني أقل سطوعاً.	
4 ماذا يحدث عندما يتعطل جهاز في دائرة التوازي؟ A. تستمر باقي الأجهزة الأخرى بالعمل. B. تتوقف بعض الأجهزة الأخرى عن العمل. C. تتوقف جميع الأجهزة الأخرى عن العمل.	
5 ما المفتاح الذي يُطفئ فقط المصباح 1 في الدائرة الكهربائية؟ A. B. C.	

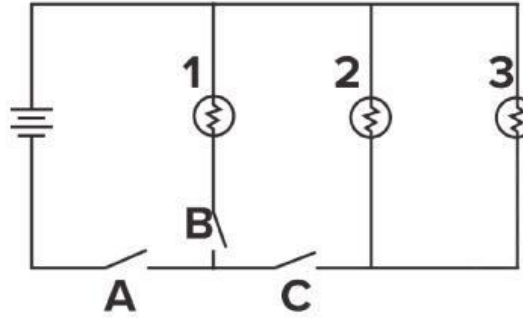6 ما المفتاح الذي يُطفئ فقط المصابيح 2 و3 في الدائرة الكهربائية؟




.A

.B

.C

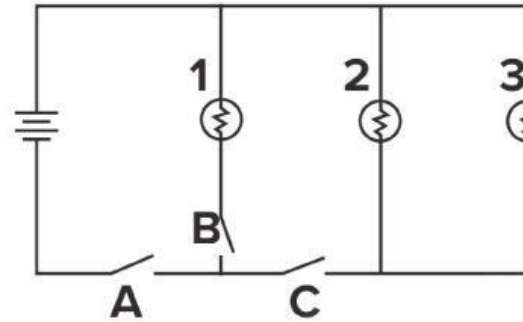7 ما المفتاح الذي يُطفئ جميع المصابيح في الدائرة الكهربائية؟




.A

.B

.C

8 في الدائرة الكهربائية الظاهرة أدناه ، المفتاح الوحيد الذي يمكن استخدامه لإطفاء المصباح 2 في

الدائرة الكهربائية هو المفتاح A ؟

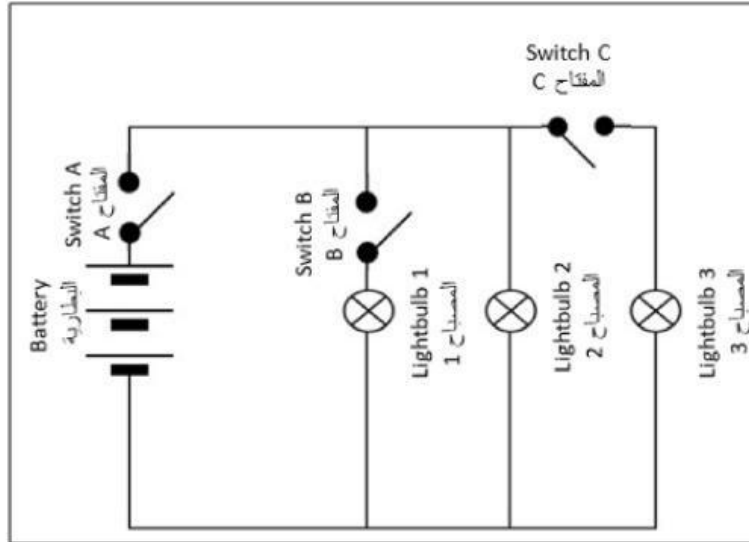


.A صح

.B خطأ

في الدائرة الكهربائية الظاهرة أدناه ، المفتاح الوحيد الذي يمكن استخدامه لإطفاء المصباح 3 في

الدائرة الكهربائية هو المفتاح C ؟

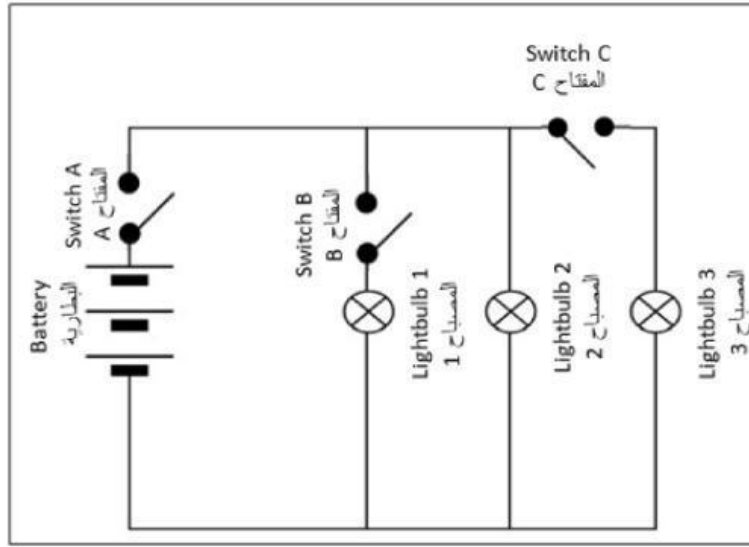

A. صح

B. خطأ