


مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات

الصف :

اسم الطالبة:

تدريبات على البوابات المنطقية – ورقة عمل 2

اكمل جدول الحقيقة

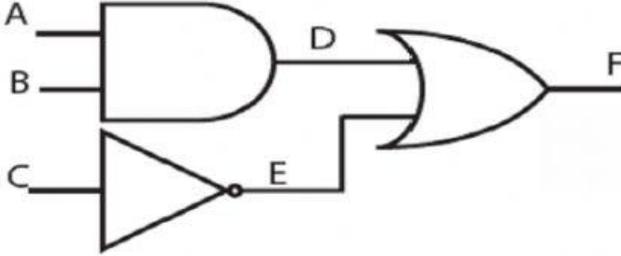

<u>input</u>			<u>Output</u>		
<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>			
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>			
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>			
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>			
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			