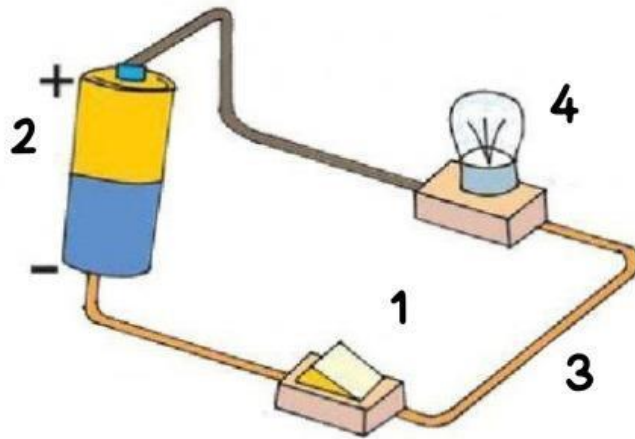


Nombre: _____

Fecha: _____

Partes de un circuito eléctrico

Observa la imagen y une el número a la palabra correspondiente



1 ● ● receptor

2 ● ● cable

3 ● ● generador

4 ● ● interruptor