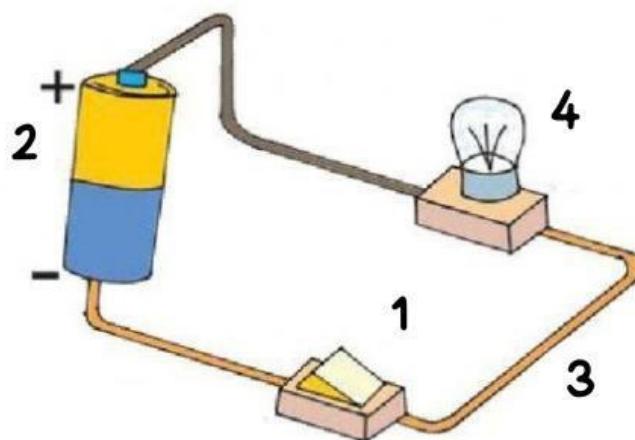


Nombre:

Fecha:

Partes de un circuito eléctrico

Observa la imagen y une el número a la palabra correspondiente



1



receptor

2



cable

3



generador

4



interruptor