

CIRCUITOS CON DIODOS Y IDR:

Indica si las bombillas y los LED's están encendidos o apagados en función de cómo están polarizados los diodos o los LED's

Recuerda:

