

1. Completa la siguiente tabla con ayuda de la simulación
Con un valor de resistencia fijo (500Ω), varía el voltaje desde 1.5V a 9V

Voltaje (V)	Resistencia (Ω)	Corriente (A)
1.5	500	
3	500	
4.5	500	
6	500	
7.5	500	
9	500	

2. La relación entre el voltaje y la corriente según la ley de Ohm es

a) Inversa

b) Directa

3. La relación entre corriente y resistencia según la ley de Ohm es:

a) Directa

b) Inversa