

Nombre: _____

Fecha: _____

Partes de un circuito eléctrico

Escucha la definición y únala a la palabra correspondiente



cables



contador



generador



interruptor