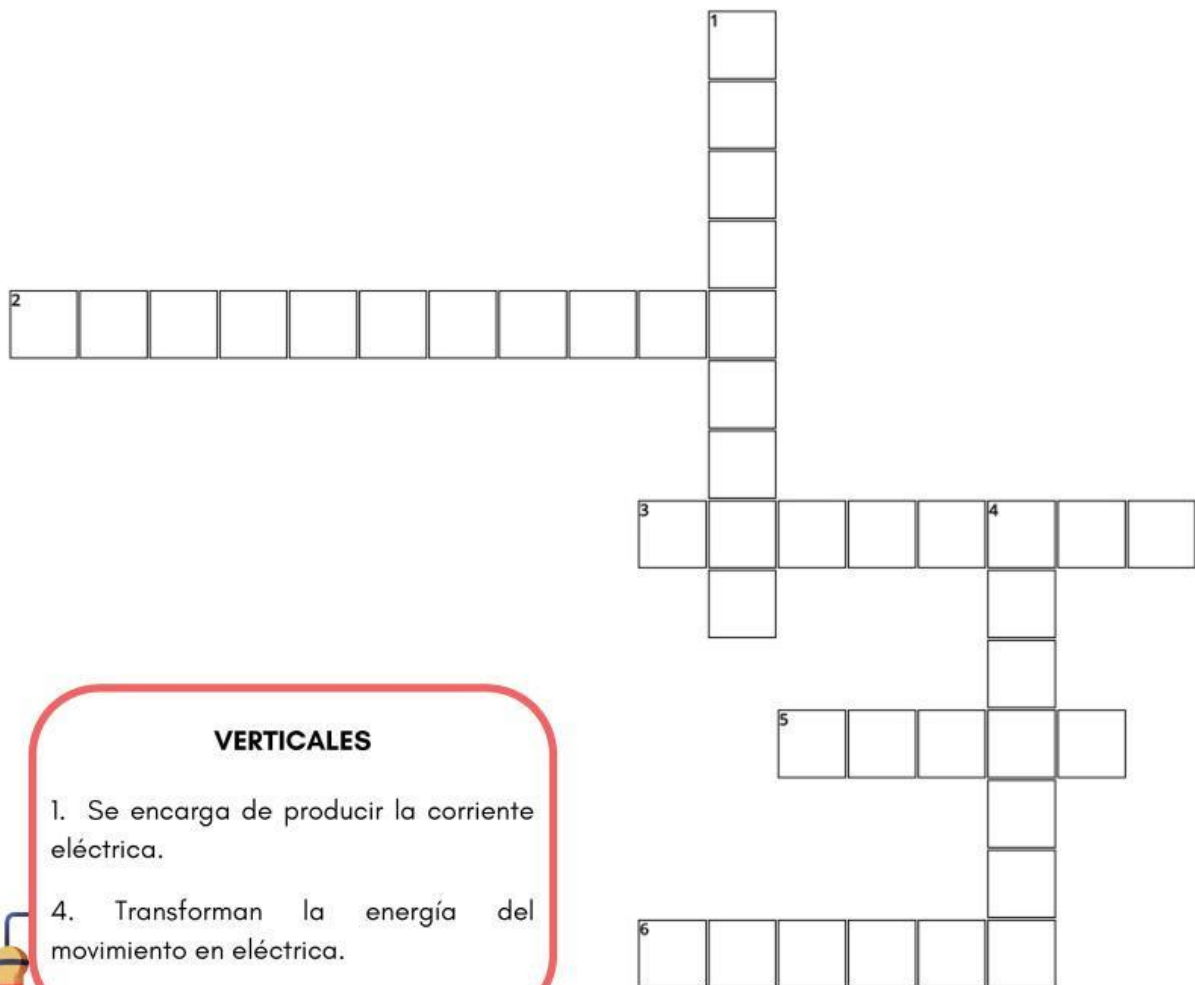




Los circuitos eléctricos



VERTICALES

1. Se encarga de producir la corriente eléctrica.
4. Transforman la energía del movimiento en eléctrica.

HORIZONTALES

2. Permite o detiene el paso de la corriente por el circuito.
3. Indica la cantidad de energía eléctrica que se consume en el circuito.
5. Transforman la energía química de las sustancias que las componen en energía eléctrica.
6. Encargados de conducir la corriente eléctrica.