

1. Obtén la tabla de verdad de estos circuitos lógicos:

