


ELECTRICIDAD

COMPONENTES

TIPOS DE CIRCUITOS!



Une cada componente con su símbolo

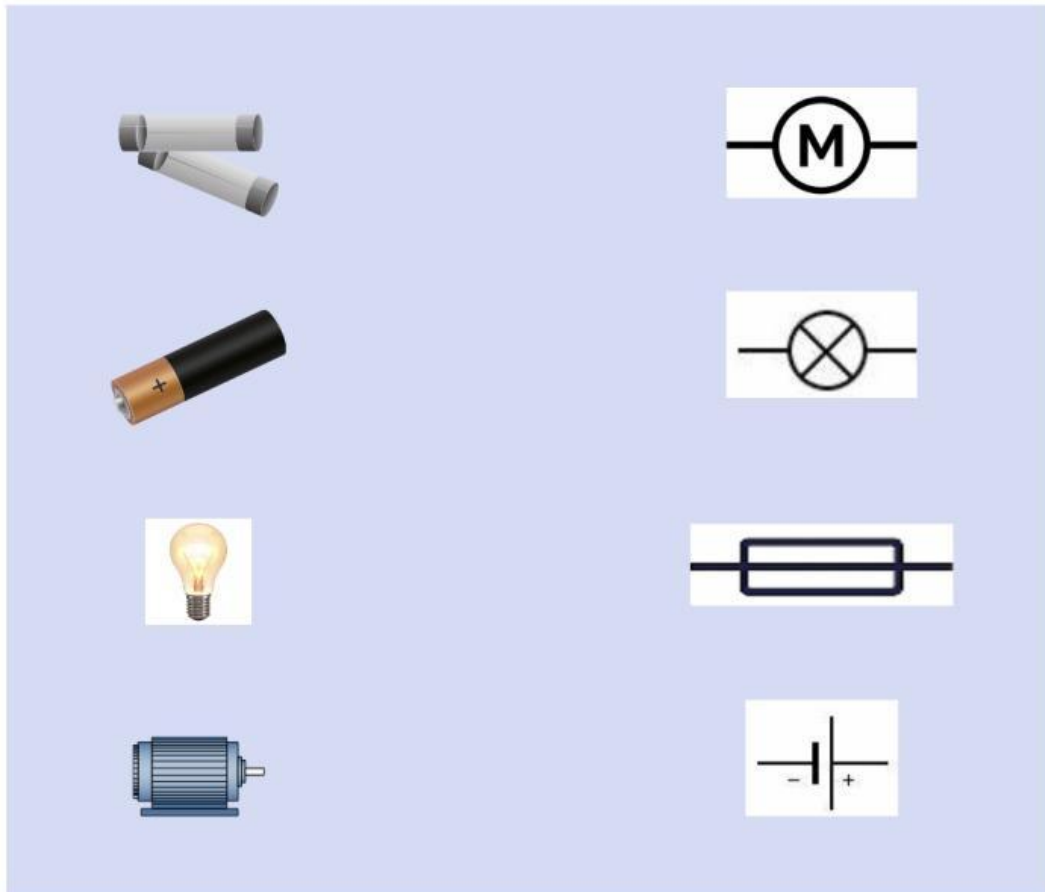

Indica de qué tipo son los siguientes circuitos

