

Домашнє завдання до уроку з теми «Читання і виконання креслень з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».



На кресленик електричної схеми перенести умовно графічні позначення (УГП) та літерно-цифрові позначення елементів, згідно до стандартів.

Схема реверсивного пуску асинхронного двигуна з КЗ ротором

