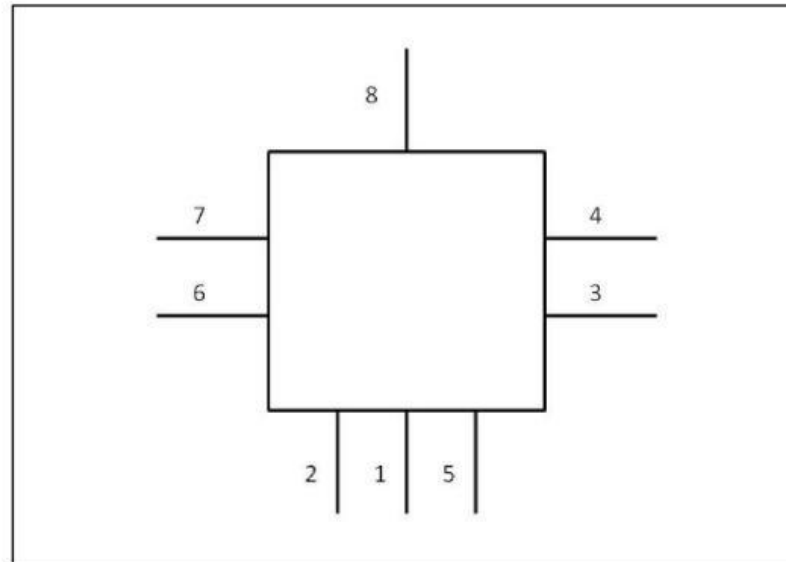


1. Rajah di bawah menunjukkan simbol komponen litar bersepadu pemasa 555. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, namakan fungsi bagi terminal yang bernombor **1, 6, 4, dan 8**.



Rajah 1

Terminal	Fungsi
1	
6	
4	
8	

2. Sistem kawalan mempunyai komponen-komponen khas yang beroperasi. Nyatakan **dua** komponen sistem kawalan.
 - i).....
 - ii).....
3. Litar Bersepadu (Integrated Circuit) merupakan gabungan komponen elektronik yang terdiri daripada?
 - i).....

ii).....

iii).....

iv).....

4. Berdasarkan Rajah 2 di bawah, apakah fungsi komponen tersebut?



Rajah 2

Fungsi :

5. Berdasarkan Rajah 3 di bawah namakan komponen tersebut dan apakah fungsinya?



Rajah 3

Nama komponen :

Fungsi :