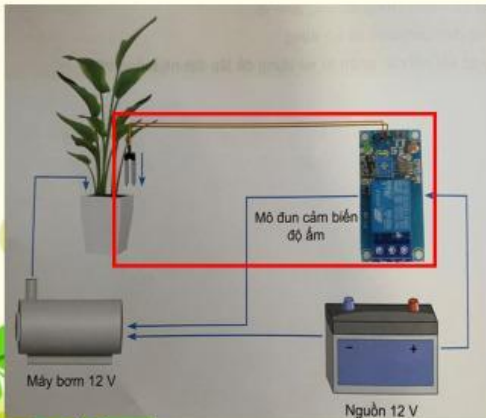


TEAM 8A5 VUI HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG CÔ LÊ HẬU



TEAM 8A5 VUI HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG CÔ LÊ HẬU

BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM – PHẦN I




Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

1. Bộ phận nào cung cấp năng lượng điện cho mạch?

- ☐ Nguồn điện
- ☐ Mô đun cảm biến độ ẩm
- ☐ Máy bơm nước

TEAM 8A5 VUI HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG CÔ LÊ HẠU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM – PHẦN I

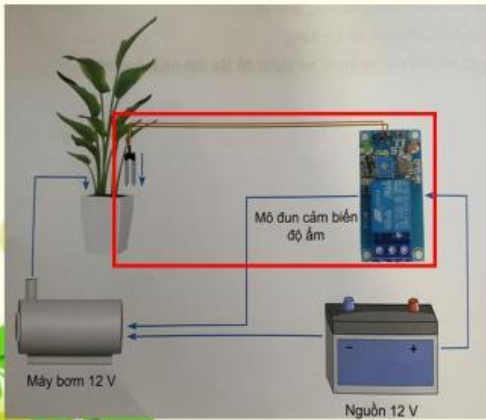


Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

2. Bộ phận nào điều khiển hoạt động của máy bơm nước?

- ☐ Nguồn điện
- ☐ Mô đun cảm biến độ ẩm
- ☐ Máy bơm nước

TEAM 8A5 VUI HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG CÔ LÊ HẬU

BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM – PHẦN I

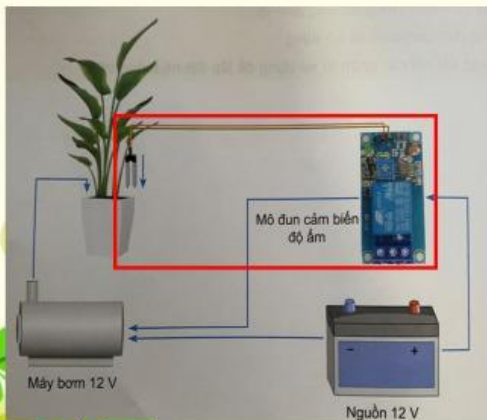


Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

3. Bộ phận nào bơm nước tưới cây?

- ☐ Nguồn điện
- ☐ Mô đun cảm biến độ ẩm
- ☐ Máy bơm nước

TEAM 8A5 VUI HỌC CÔNG NGHỆ CÙNG CÔ LÊ HẠ

BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM – PHẦN I

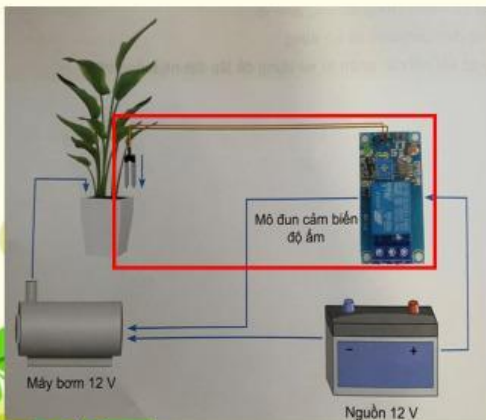

Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

4. Từ các gợi ý trên, hãy vẽ sơ đồ khối của mạch điện ở hình bên?

