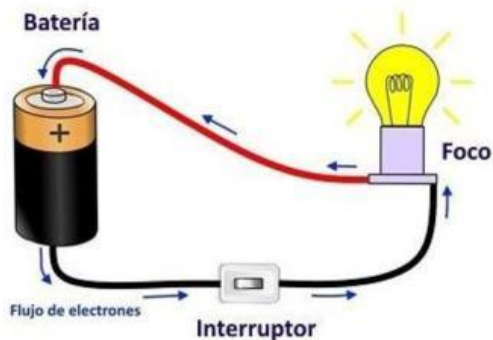




Curso: 1 BGU Paralelo: Nombre:.....

1) ¿Cuál de las siguientes imágenes será un circuito eléctrico?

Espinoza Castro
Espinoza Mirabá



2) Magnitudes fundamentales

Une según corresponda

Voltaje

I

Resistencia

R

Intensidad de corriente

V

3) Ley de Ohm

Arrastra el símbolo al triángulo en el lugar que corresponde



Completa el triángulo de
la LEY DE OHM

V
I
R

4) Circuito Eléctrico.

Arrastra el nombre de los componentes del circuito eléctrico al lugar donde corresponden.

