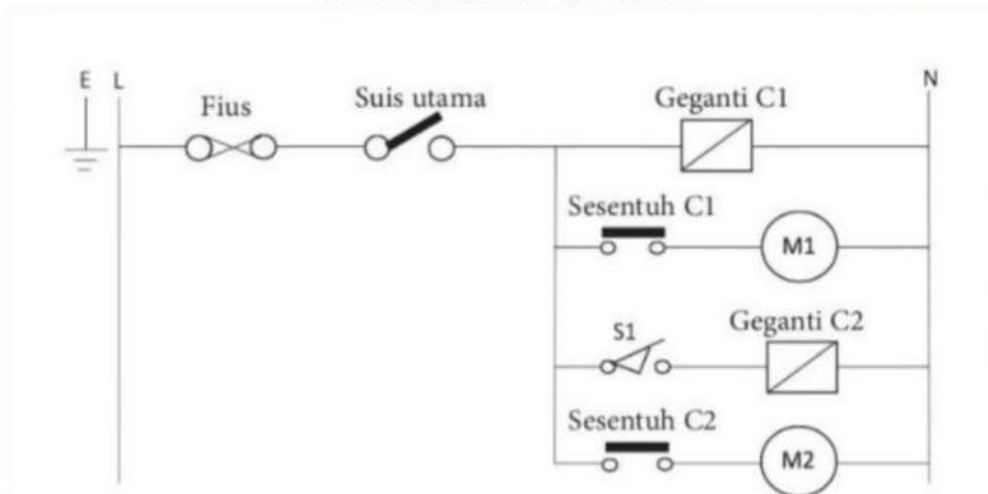


3.2 Sistem Elektrik



Anda diminta untuk memilih jawapan yang betul bagi operasi litar sistem asas pengantar mengikut gambar rajah di atas.

Operasi 1



Operasi 2



Operasi 3



Operasi 4



Operasi 5



Operasi 6



Operasi 7



Padankan dua sistem elektrik yang digunakan di dalam produk berikut

Motor Elektrik

Kompressor

Magnetron

Lampu Projektor

Pemproses Sinyal

Pengawal Pengisar

Sistem Penyejuk
Udara

Papan Litar
Kawalan

