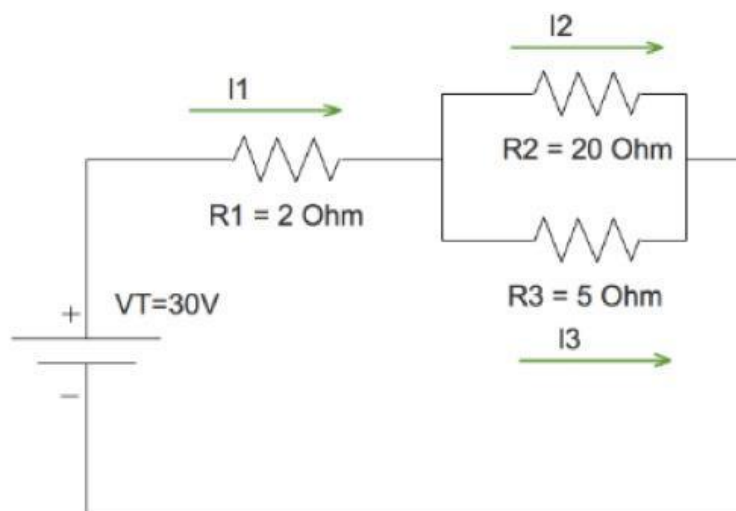


Resol el següent circuit:



	TOTAL	R1	R2	R3
V	30 V	V	V	V
R	Ω	2 Ω	20 Ω	5 Ω
I	A	A	A	A
P	W	W	W	W