

ใบกิจกรรม เรื่อง ความต่างศักย์ไฟฟ้า

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

1. ความต่างศักย์ไฟฟ้าหมายถึง.....

.....

2. กระแสไฟฟ้าไหลจากความต่างศักย์.....ไปยัง ความต่างศักย์.....

3. กระแสไฟฟ้าจะหยุดไหลเมื่อความต่างศักย์.....

4. ความต่างศักย์มีหน่วยเป็น..... เขียนแทนด้วยอักษร.....


5. ความต่างศักย์ไฟฟ้าสามารถวัดได้โดยใช้.....

6. การต่อวงจรในข้อใดถูกต้อง

ก.

ข.

ค.

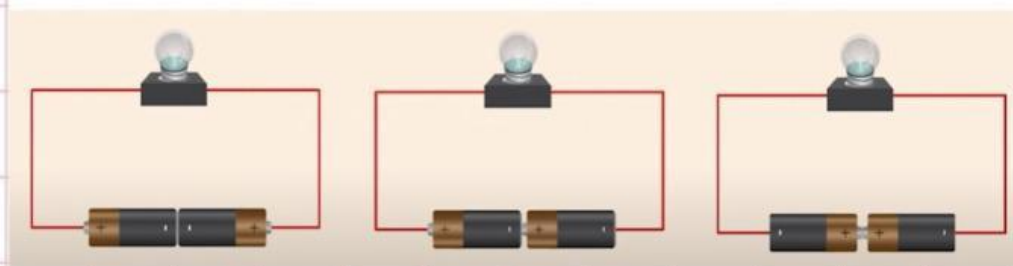

7. ข้อใดคือสัญลักษณ์โวลต์มิเตอร์

