

التمرين الرابع :

أكتب في كل خانة إحدى العبارات التالية

لا يضيء المصباح

يحترق المصباح

إضاءة عادية

إضاءة ضعيفة

9 فولط	4.5 فولط	1.5 فولط	الخلية المصباح
.....			1.5 فولط
.....			3 فولط
.....			4.5 فولط
.....			40 فولط