

أُعرف عناصر الدارة الكهربائية بكتابة اسم كل عنصر
مشار إليه بسهم


التمرين الأول :

القاطعة

الخلية

الأسلاك

المصباح

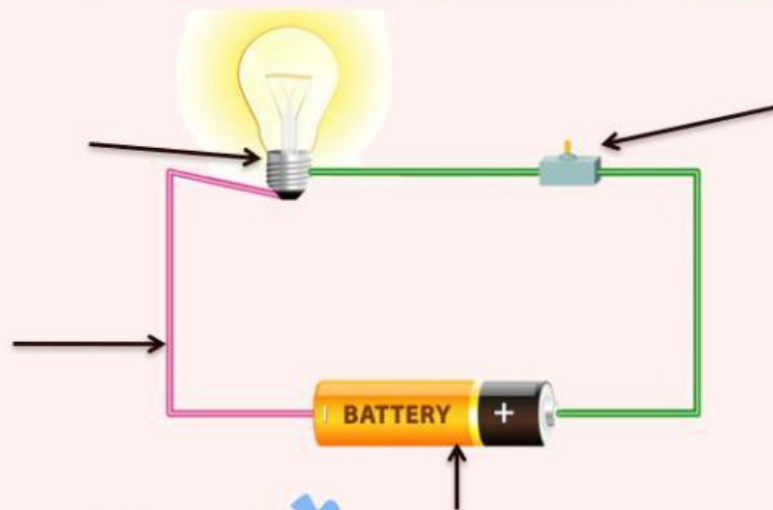

LIVEWORKSHEETS