

التمرين الثاني : أكتب (أوافق) أو (لا أوافق)



- يمكن للمصباح أن يضيء إذا كان السلك منصهرا

-تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من مصباح وخلية

- الصهيرة تحمي الدارة الكهربائية من التغيير المفاجئ للتيار الكهربائي



- عندما تكون الدارة مغلقة لا يضيء المصباح