



LKPD IPA

Puzzle Kata

Nama :

No. Absen :

R	R	G	A	E	V	O	T	X	S	E	I	U	Q	H
H	F	B	C	E	T	E	P	U	T	U	T	R	E	T
P	Y	H	R	W	R	N	F	H	E	L	C	A	D	S
U	A	O	O	B	X	T	W	B	E	E	G	L	C	K
U	R	R	U	X	Z	J	E	B	I	F	C	E	U	C
B	M	K	A	N	L	S	A	M	P	V	D	K	W	C
K	A	T	X	L	S	K	A	I	B	N	P	A	M	N
A	U	V	F	S	E	S	E	R	I	A	P	S	T	U
K	A	V	O	J	N	L	T	T	X	X	G	Z	C	U
P	U	T	J	Q	T	S	O	J	K	L	V	A	F	A
I	J	F	U	U	E	B	A	T	E	R	A	I	U	Q
O	G	O	A	P	R	S	N	Q	Q	X	E	A	V	O
O	C	D	N	J	M	E	R	R	L	I	T	D	Y	B
T	S	Z	A	H	Q	A	R	V	S	O	J	P	T	V
S	T	K	F	T	X	M	L	X	V	E	X	Y	I	H

1. Rangkaian listrik yang disusun secara bersambungan atau sejajar disebut sebagai rangkaian
2. Rangkaian listrik yang disusun secara bersusun disebut sebagai rangkaian
3. Rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada lampu
4. Rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber listrik
5. Rangkaian yang telah terhubung dengan sumber listrik
6. Komponen listrik yang menghasilkan cahaya
7. Komponen listrik yang berfungsi sebagai tombol on off
8. Komponen listrik yang berfungsi sebagai menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik
9. Pada bagian dalam kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik
10. Komponen listrik yang berfungsi untuk mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat

