

1. Une con líneas el nombre de cada componente con su símbolo



Motor



Fusible



Batería



Resistencia



Interruptor abierto



Interruptor cerrado








Bombilla



Pila

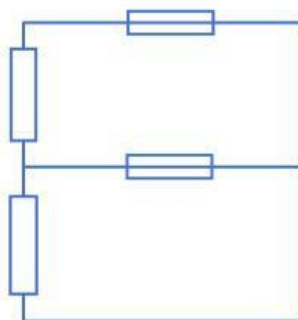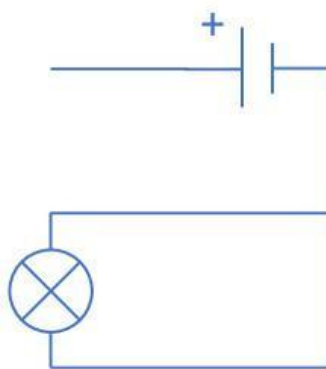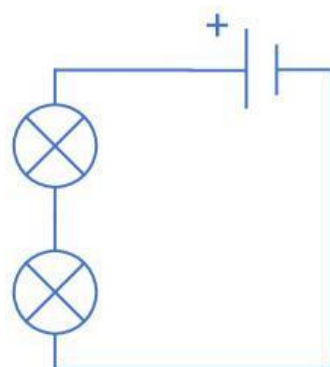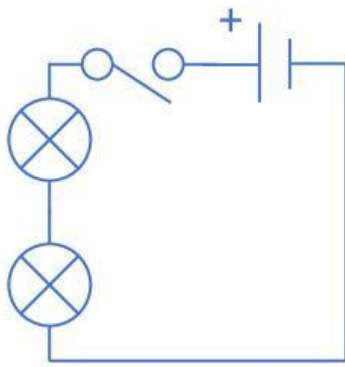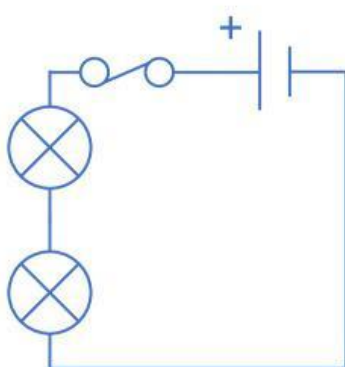2. Indica si encienden o no los siguientes circuitos:



3. Indica el nombre según el concepto dado:

Genera energía lumínica.

Consume energía para evitar que la pila dañe un bombillo.

Apaga y enciende el circuito.

Gira con la electricidad para transmitir movimiento.

Se rompe (quema) cuando hay mucha corriente en el circuito.

Interruptor

Motor

Bombilla

Fusible

Resistencia