

C. Tabel Diskusi

No	Unsur Analisis	Hasil Analisi
1	Bandungkan kuat penerangan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel	
2	Bandungkan besar tegangan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel	
3	Bandungkan kuat arus yang mengalir antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel	
4	Bandungkan antata rangkaian seri dengan rangkaian paralel apa yang terjadi jika salah satu lampu padam	