

I De acuerdo a la ley de Ohm $I = \frac{V}{R}$

Escribe el significado de :


a) R: _____

b) I: _____

c) V: _____


II Resuelve los ejercicios, escribe los resultados truncando a décimos.

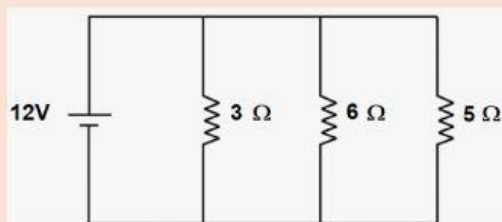a) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada.
En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.



$R_t =$		$V_t =$		$I_t =$	
		$V_1 =$		$I_1 =$	
		$V_2 =$		$I_2 =$	
		$V_3 =$		$I_3 =$	

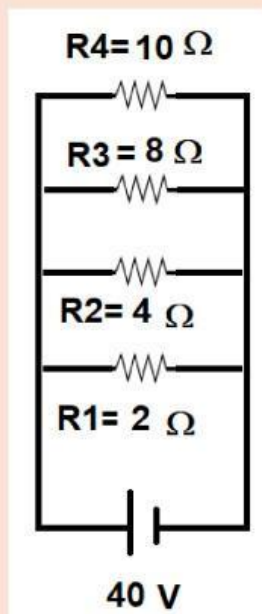b) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada.
En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.



$R_t =$		$V_t =$		$I_t =$	
		$V_1 =$		$I_1 =$	
		$V_2 =$		$I_2 =$	
		$V_3 =$		$I_3 =$	