

## LEMBAR KERJA PESERDA DIDIK

### RANGKAIAN LISTRIK SERI, PARAREL DAN CAMPURAN



**kelas :**



## Langkah-Langkah Kegiatan

1. Tontonlah video tentang materi rangkaian listrik seri dan pararel!.
2. Bacalah setiap soal dengan baik dan benar!.
3. Jawablah soal dengan baik dan benar!.
4. Tanyakan kepada guru jika mengalami kendala!.









**Perhatikan Video Dibawah Ini!**

**Kerjakan Soal Dibawah Ini!**

**1. Setelah mengamati Video, rangkaian listrik yang dijelaskan adalah .... dan ...**

**Jawaban**
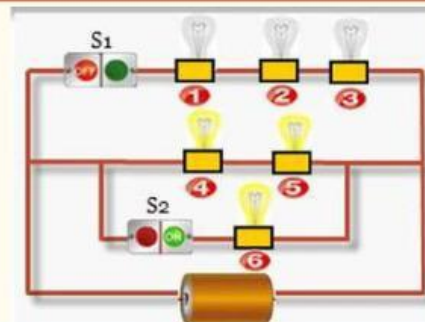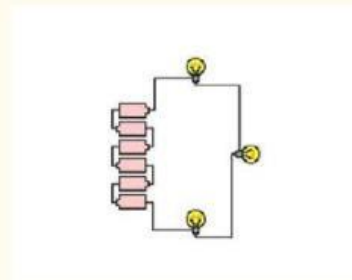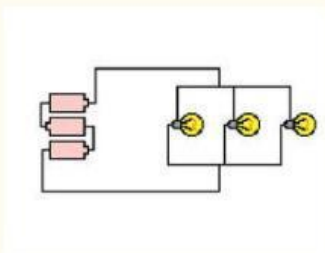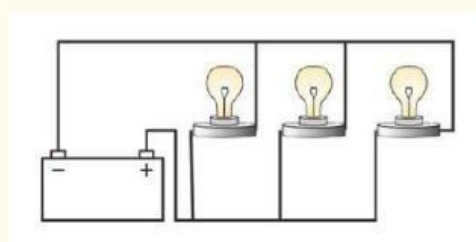
## 2. Tentukan nama dari rangkaian listrik dibawah ini!



### 3. Tentukan pasangan yang sesuai!



**super energi  
listrik**



**penghantar  
arus listrik**



**tempat memasang  
lampu dan  
menyambungkan  
ke kabel listrik**



**sumber  
cahaya**

## Kesimpulan

**Berikan respon kalian setelah belajar hari ini!**

☐☐☐